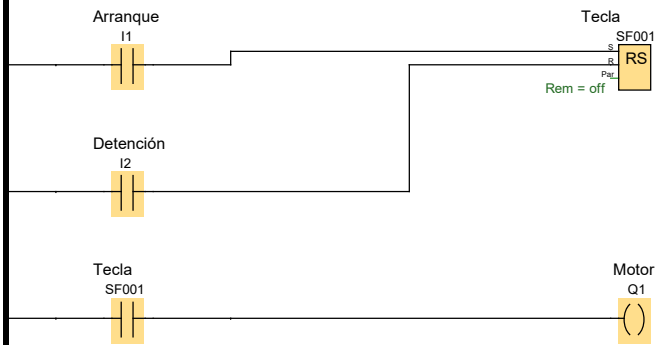


1. Conexión de un motor usando retención

Se utilizarán 2 pulsadores N/A, uno de arranque y otro de parada, y una salida para el motor.



Autor:	sylvi	Proyecto:		Ciente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	8/06/24 11:28/9/06/24 14:14	archivo:	Ejercicio 1.1ld	Página:	1 / 1