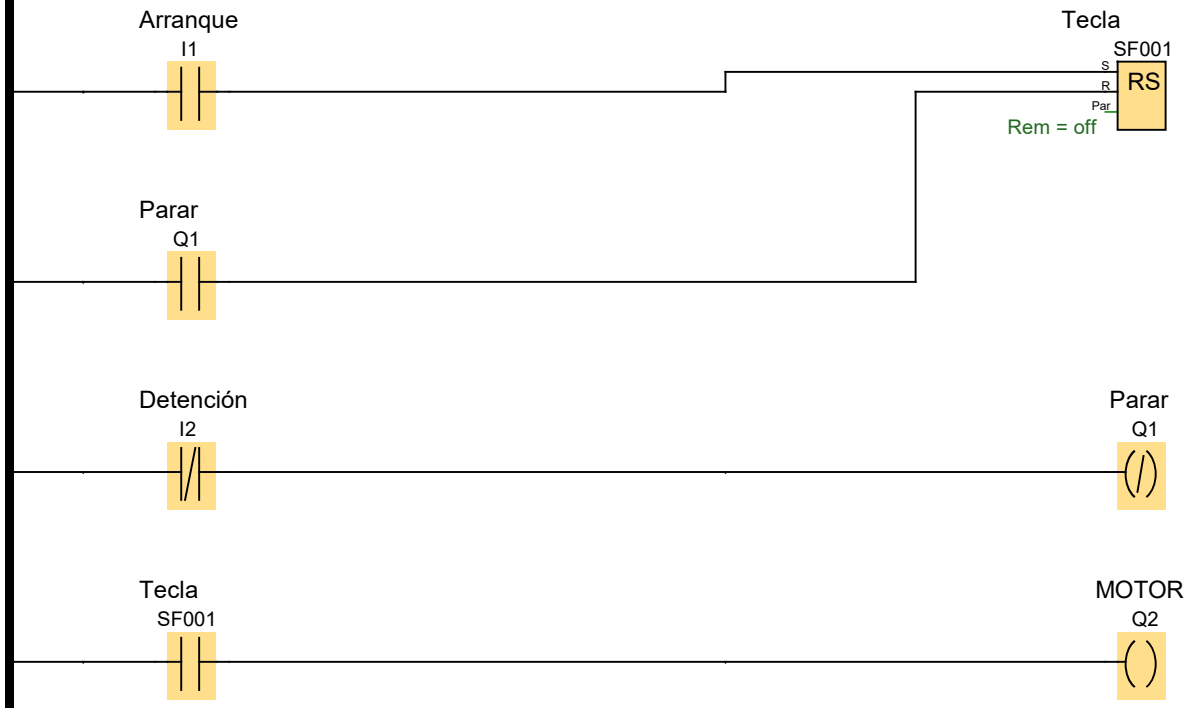


2. Conexión de un motor usando bobina de set-reset

Se utilizarán 2 pulsadores; un N/A para el arranque y otro N/C para la detención, y una salida para el motor.



Autor:	sylvi	Proyecto:		Ciente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	8/06/24 11:57/9/06/24 12:50	archivo:	Ejercicio 2.lld	Página:	1 / 1