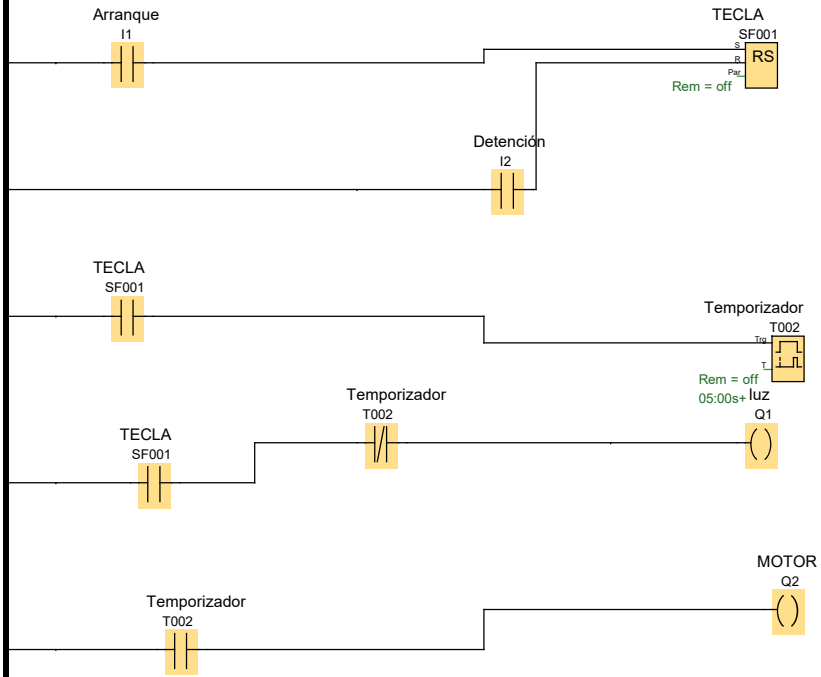


3. Encendido retardado un motor

Se utilizarán 2 pulsadores N/A, uno de arranque y otro de detención.

Se utilizarán 2 salidas, una para el motor y otra para una lámpara que estará activada mientras dure el conteo. El encendido del motor se realizará luego de 5 segundos de que la orden haya sido dada.



Autor:	sylvi	Proyecto:		Ciente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	8/06/24 10:58/9/06/24 15:10	archivo:	Ejercicio 3.lld	Página:	1 / 1