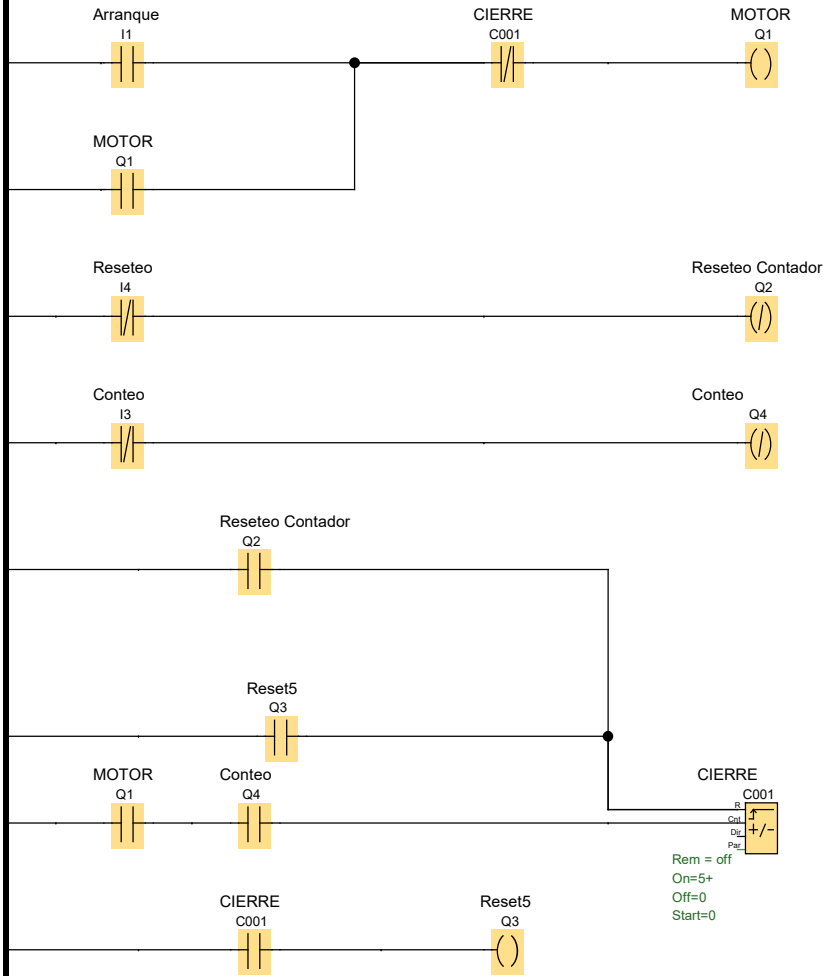


5. Conexión de un motor con desconexión por conteo de pulsos

Se utilizarán tres pulsadores. Un pulsador N/A dará la orden de arranque del motor.

Un pulsador N/C dará la orden de apagado, el cual se efectuará luego de contar 5 pulsos (presiones en el pulsador). Habrá otro pulsador N/C que podrá resetear el contador.

Se utilizará una salida para el motor.



Autor:	sylvi	Proyecto:		Ciente:	
Comprobado:		Instalación:		Nº diagrama:	
Fecha de creación/modificación:	8/06/24 15:09/9/06/24 15:11	archivo:	Ejercicio 5.lld	Página:	1 / 1